

Handout Digitaltechnik

Übung 3

Flip-Flops

1)

Name des Flip-Flop	RS	Taktzustand/Taktflankengesteuert	Master Slave
Beschreibung			
Zeichnung			
Zusätzliches			

2) Schaltung eines Flip-Flop

NAND-Gatter

NOR-Gatter

TFG M-S RS-FF