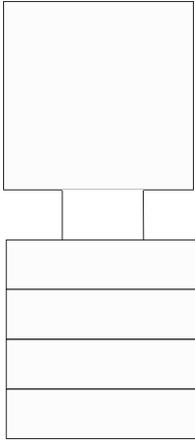


Handout Digitaltechnik

Übung4

Register


1) Schieberegister
Symbol:



Schaltung:




2) Universal Schieberegister
Symbol:

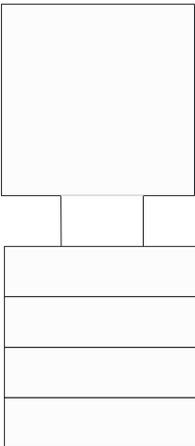

Schaltung:



3) Zähler
Symbol:

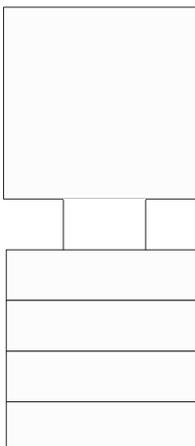

Schaltung:

