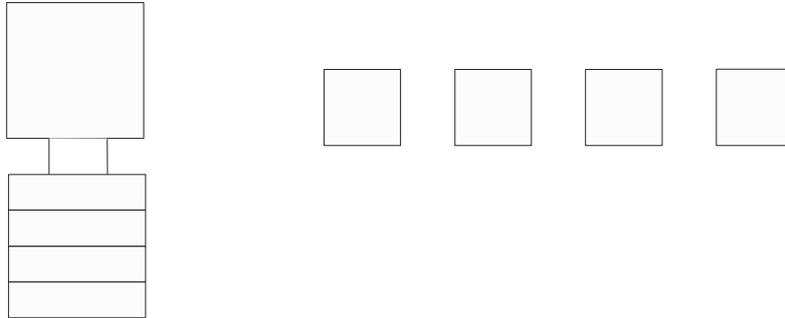


Handout Digitaltechnik


Übung5

Zähler

Synchron:



Asynchron:

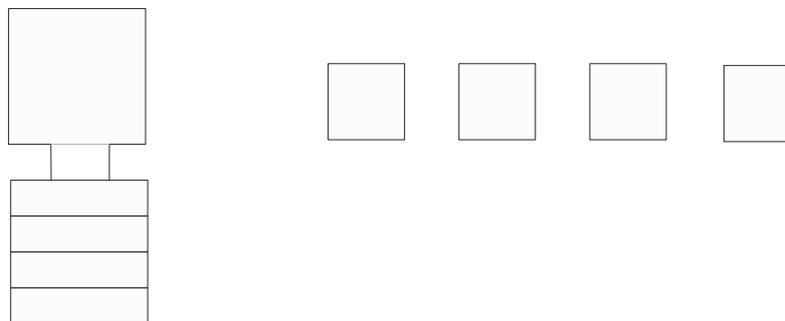

Addierer

Halbaddierer:



Volladdierer:

